

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Мельницька А.Р.

ЗВІТ

Моделювання пасивних RC-фільтрів

Київ. КНУ ім. Т. Шевченка, 2021

УДК 001.002 (008.21)

ББК 73Ц

I-72

Укладачі: Мельницька А.Р.

I-72 Звіт. Моделювання пасивних RC-фільтрів./ укл. А. Р. Мельницька.
– К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – 23 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі NI Multisim™.

УДК 001.008 (002.21)

ББК 73Ц

© Київський Національний
Університет імені Тараса Шевченка,
2021

РЕФЕРАТ

Звіт про моделювання пасивних RC-фільтрів: 23 с., 24 рис.

Об'єкт дослідження: пасивні RC-фільтри.

Мета роботи: дослідити зміну параметрів гармонічних сигналів та прямокутних імпульсів при їх проходженні через пасивні лінійні чотириполюсники, опанувати методи вимірювання амплітудно-частотних та фазо-частотних характеристик пасивних RC-фільтрів та їх перехідних характеристик.

Метод вимірювання: 1) *метод співставлення*, тобто одночасного спостереження вхідного та вихідного сигналів на екрані двоканального осцилографа із наступним вимірюванням і порівнянням їх параметрів та 2) *метод фігур Лісажу*, який полягає у спостереженні на екрані двоканального осцилографа замкнених кривих, які є результатом накладання двох коливань, що відбуваються у двох взаємно перпендикулярних напрямках (вхідний і вихідний сигнали подаються на пластини горизонтального та вертикального відхилення осцилографа відповідно).

В роботі використано програмне забезпечення для моделювання електронних схем NI Multisim™.

ЗМІСТ

Вступ. Теоретичні відомості.....	5
Практична частина.....	6
1. Параметри моделювання.....	7
2. ФНЧ.....	8
3. ФВЧ.....	11
4. Смуговий фільтр.....	13
5. Загороджувальний фільтр.....	16
Висновки.....	18
Відповіді на теоретичні питання.....	18
Список використаних джерел.....	23

ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Чотириполіусник (англ. *two-port, four-terminal, quadripole*) – це електричне коло (ділянка електричного кола) з чотирма полюсами, зажимами, клемми або іншими засобами приєднання до нього інших електричних кіл чи ділянок електричних кіл. В чотириполіусниках звичайно розрізняють дві пари зажимів: *вхідні*, що утворюють вхід чотириполіусника і призначені для приєднання до чотириполіусника джерела вхідного електричного сигналу, та *вихідні*, що утворюють його вихід і призначені для приєднання до чотириполіусника так званого навантаження.

Пасивний чотириполіусник – це такий чотириполіусник, який не здатний збільшувати потужність вхідного сигналу за рахунок додавання енергії від якогось іншого джерела енергії (внутрішнього чи зовнішнього по відношенню до чотириполіусника). Потужність, що виділяється в елементі кола, підключеного до виходу такого чотириполіусника, менша за потужність, що споживається від джерела сигналу, підключеного до входу чотириполіусника. На відміну від пасивного, *активний чотириполіусник* дозволяє збільшувати потужність вихідного сигналу (англ. *output signal*) порівняно з потужністю вхідного сигналу (англ. *input signal*) за рахунок внутрішніх або зовнішніх джерел енергії. Зауважимо, що активний чотириполіусник повинен містити принаймні один активний елемент, за допомогою якого енергія від джерел енергії передається підсилюваному електричному сигналу.

Лінійний чотириполіусник – це такий, для якого залежність між струмами, що течуть через нього, та напругами на його зажимах є лінійною. Такі чотириполіусники складаються з *лінійних елементів*.

Лінійні елементи електричних кіл – це такі елементи, параметри яких не залежать від величини струму, що протікає через них або від прикладеної до них напруги. До лінійних елементів електричних кіл (для певного інтервалу величин струмів та напруг) можна віднести реальні резистори, конденсатори й котушки індуктивності. На виході лінійних чотириполіусників, на відміну від нелінійних, не можуть утворюватися гармоніки (2ω , 3ω і т. д.) сигналу частоти ω , який подано на вхід. *Нелінійний чотириполіусник* – це такий, який містить нелінійні елементи. Для нього згадані залежності між струмами та напругами при деяких їх величинах перестають бути лінійними, а на виході можуть з'являтися гармоніки частот вхідних сигналів. В схемотехніці пасивні лінійні чотириполіусники, призначені для виділення певних спектральних

складових електричних сигналів, називають *пасивними фільтрами* електричних сигналів.

Пасивний фільтр – це пасивний чотириполюсник, який містить реактивні елементи (індуктивності, ємності), спад напруги на яких або струм через які залежить від частоти, і завдяки цьому здатен перетворювати спектр сигналу, поданого на його вхід, шляхом послаблення певних спектральних складових вхідного сигналу. Решта спектральних складових вхідного сигналу проходить через такий пасивний лінійний чотириполюсник, тобто він працює як фільтр для певних спектральних складових сигналу. З практичних міркувань в пасивних фільтрах як реактивні елементи найчастіше використовуються ємності. Фільтри, побудовані на конденсаторах і резисторах, називають *RC-фільтрами*.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Параметри моделювання

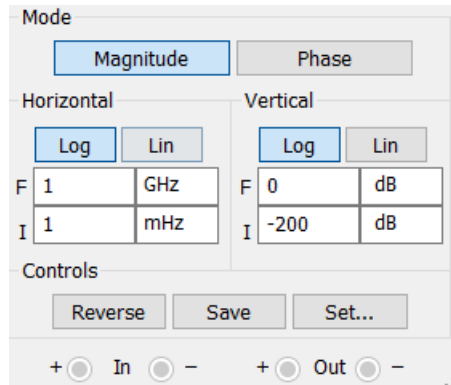


Рисунок 1.1. Джерело

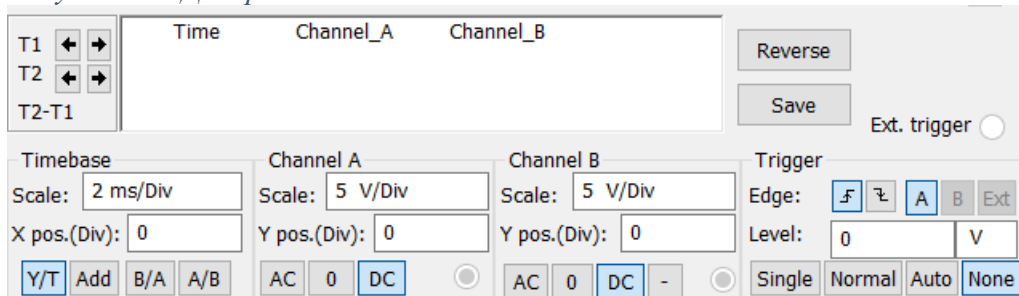


Рисунок 1.2. Осцилограф (метод співставлень)

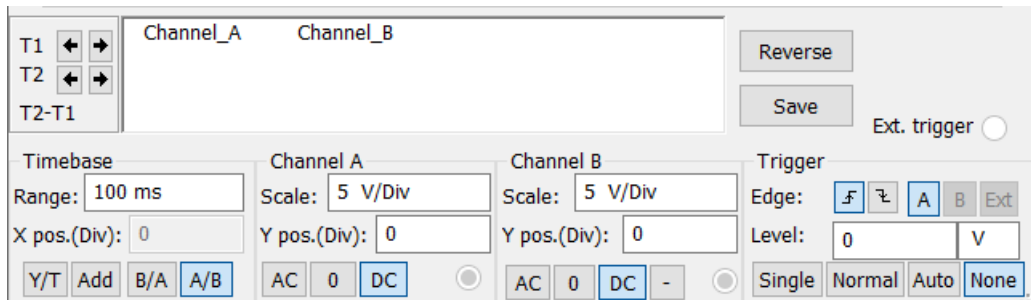


Рисунок 1.3. Осцилограф (метод фігур Лісажу)

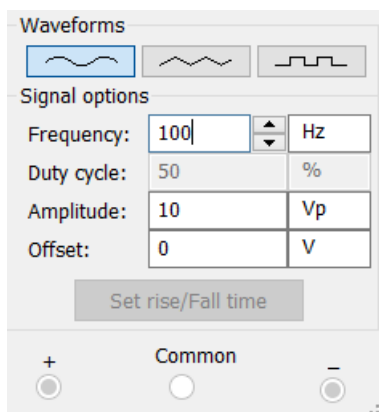


Рисунок 1.4. Параметри будування діаграм Бode

2. ФНЧ

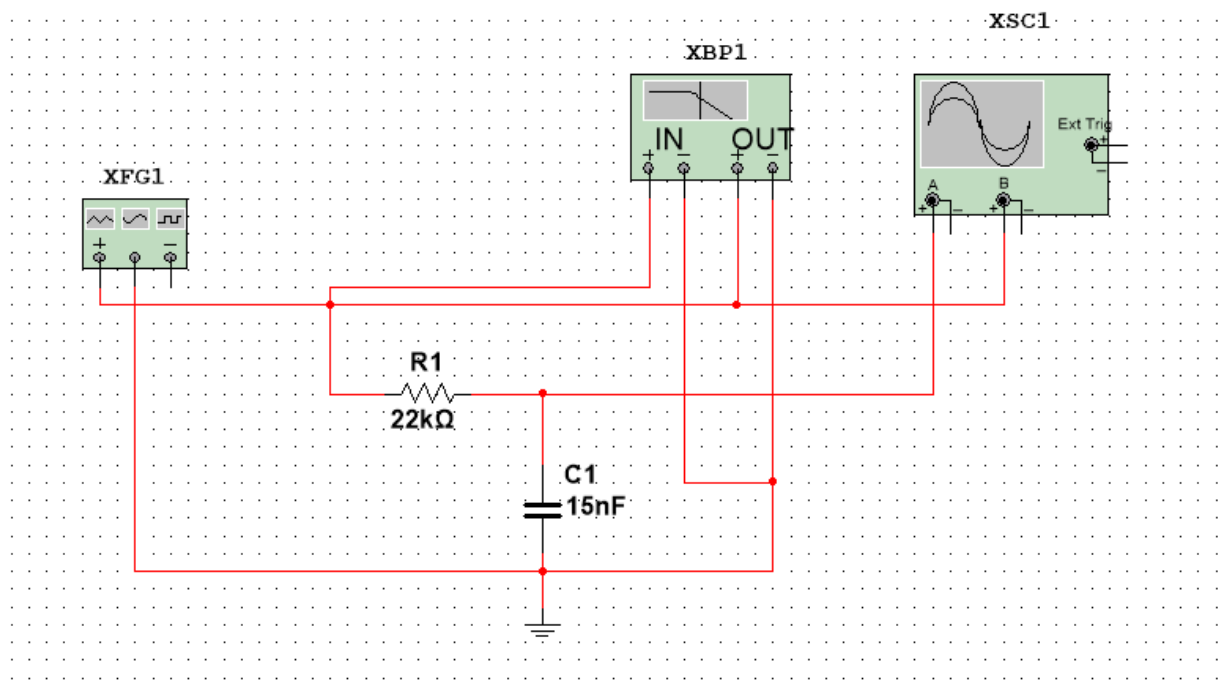


Рисунок 2.1. Схема ФНЧ

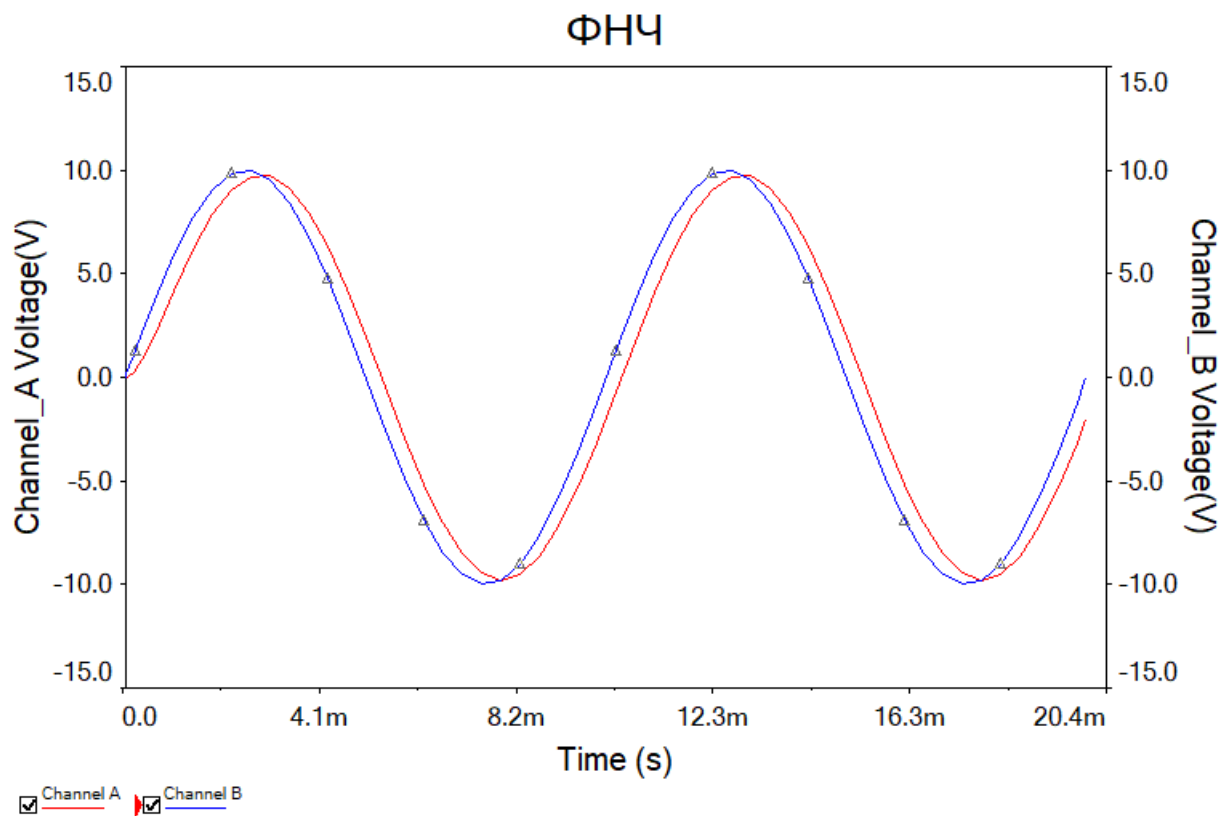


Рисунок 2.2. Метод співставлення(гармонічні коливання)(ФНЧ).

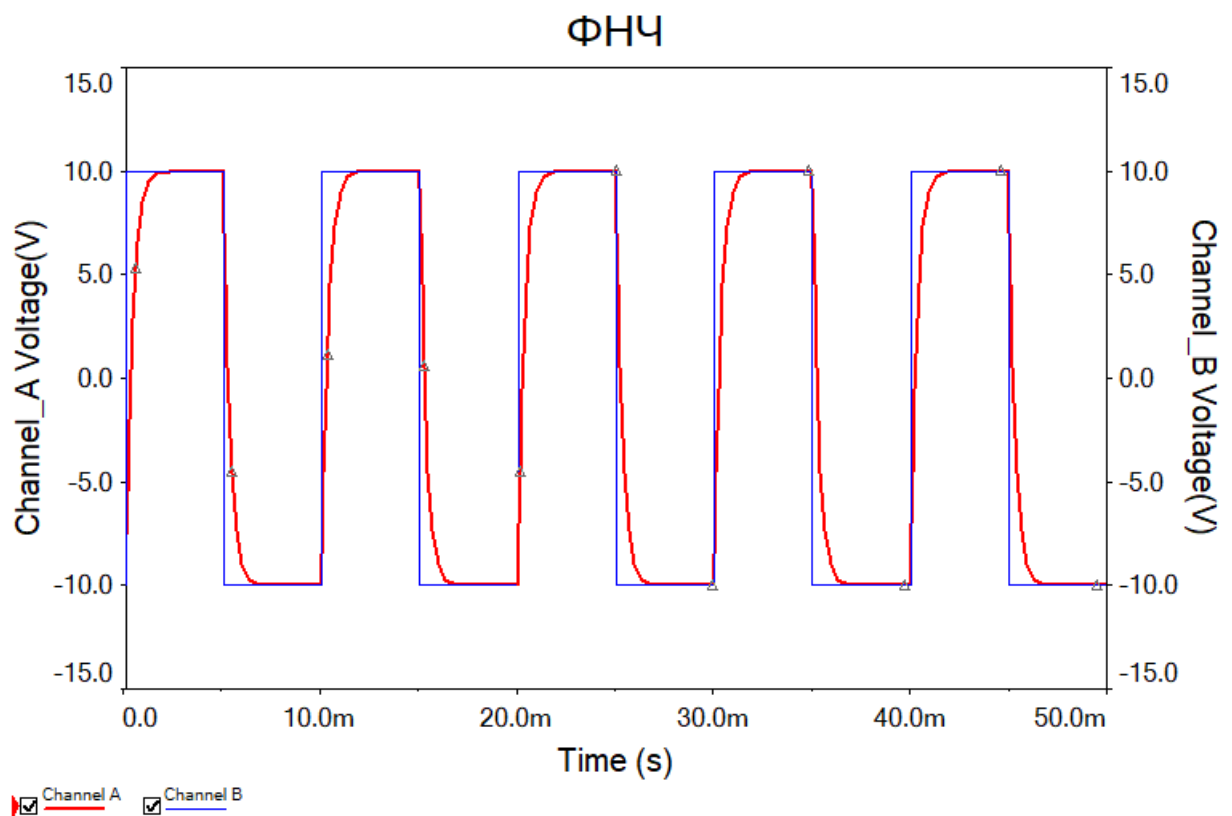


Рисунок 2.3. Метод співставлення(послідовність прямокутних імпульсів)(ФНЧ)

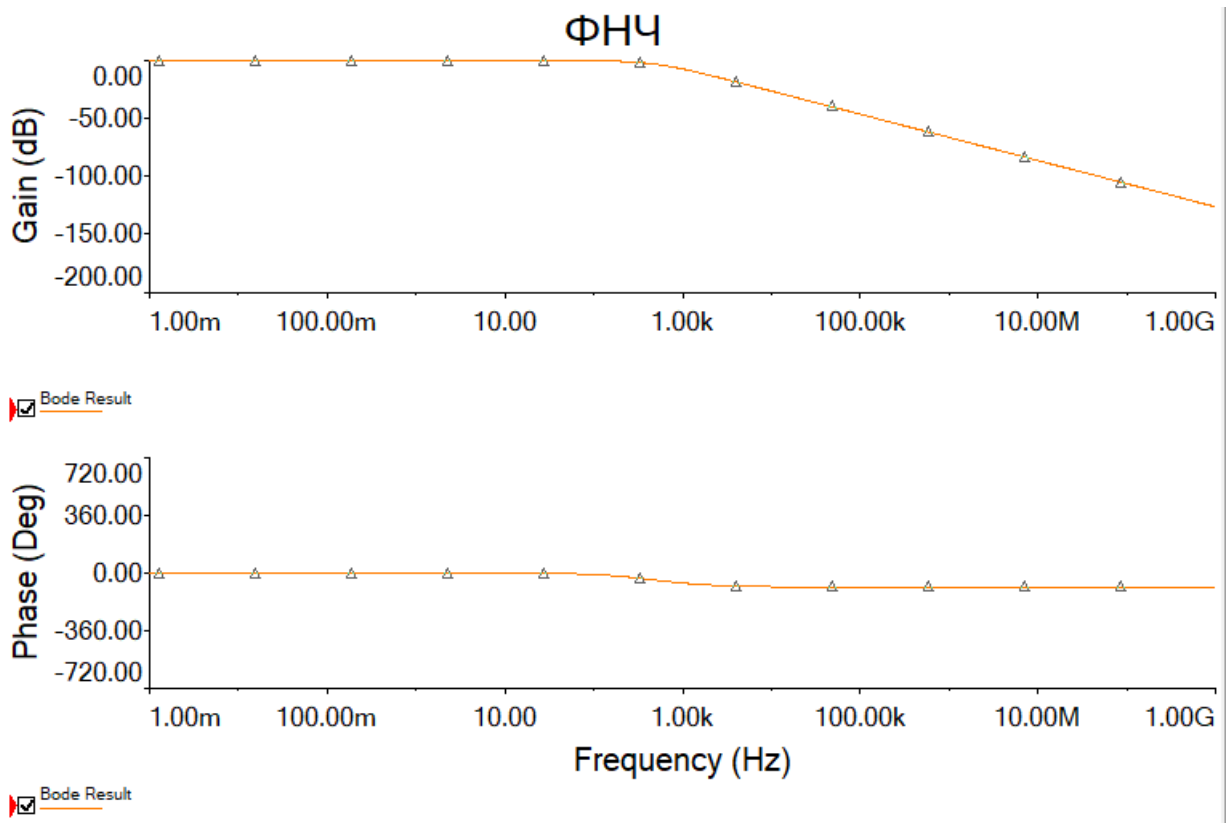


Рисунок 2.4. Діаграми Бode(ФНЧ)

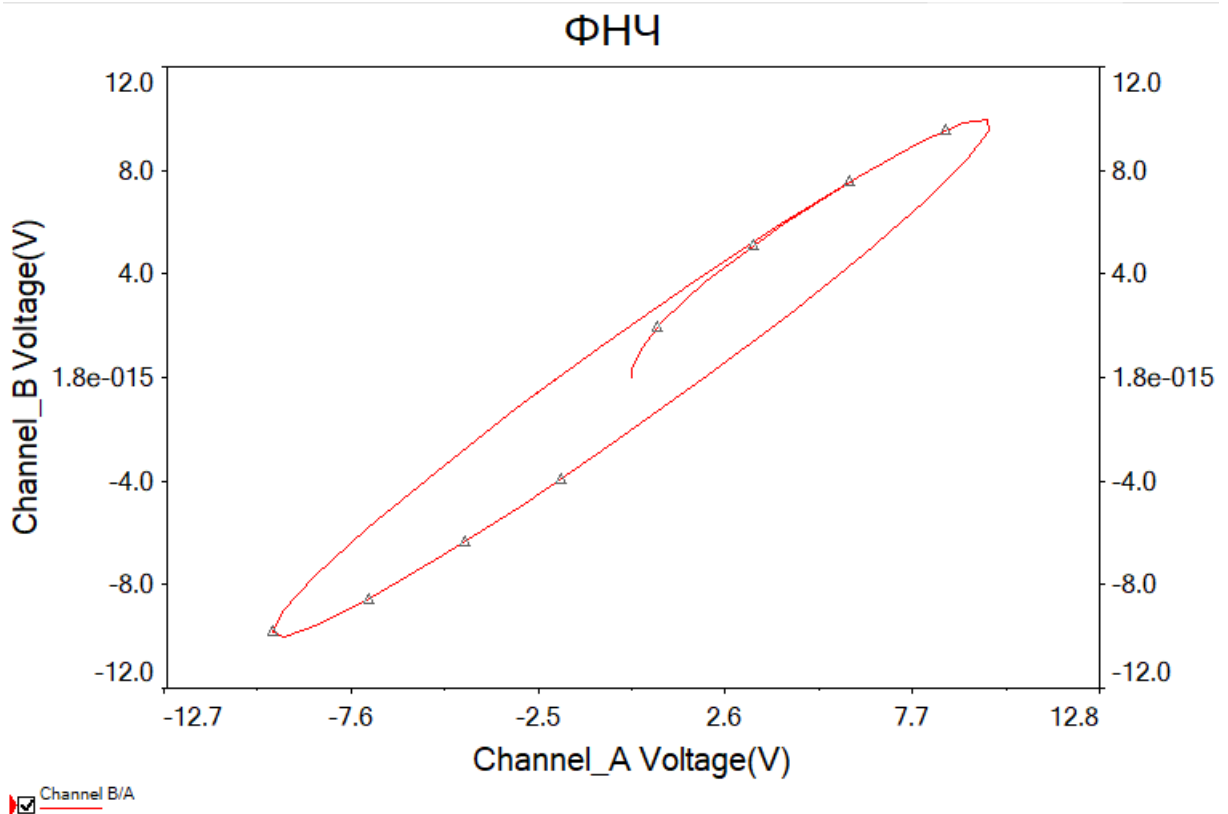


Рисунок 2.5. Метод фігур Лісажу(ФНЧ)

3. ФВЧ

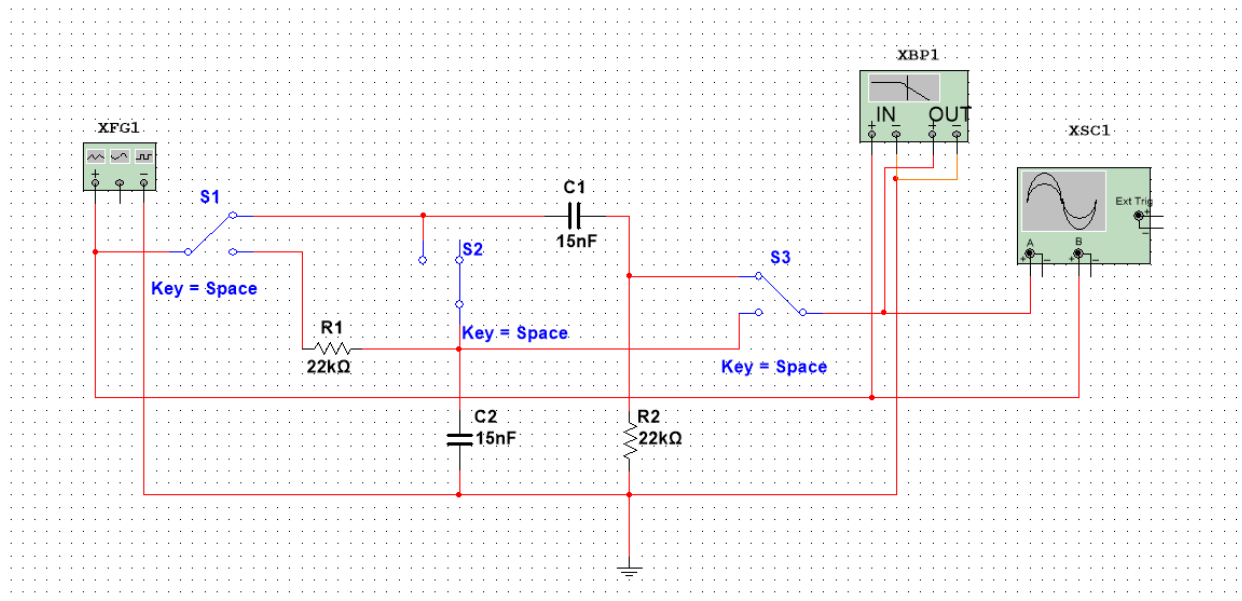


Рисунок 3.1. Схема ФВЧ

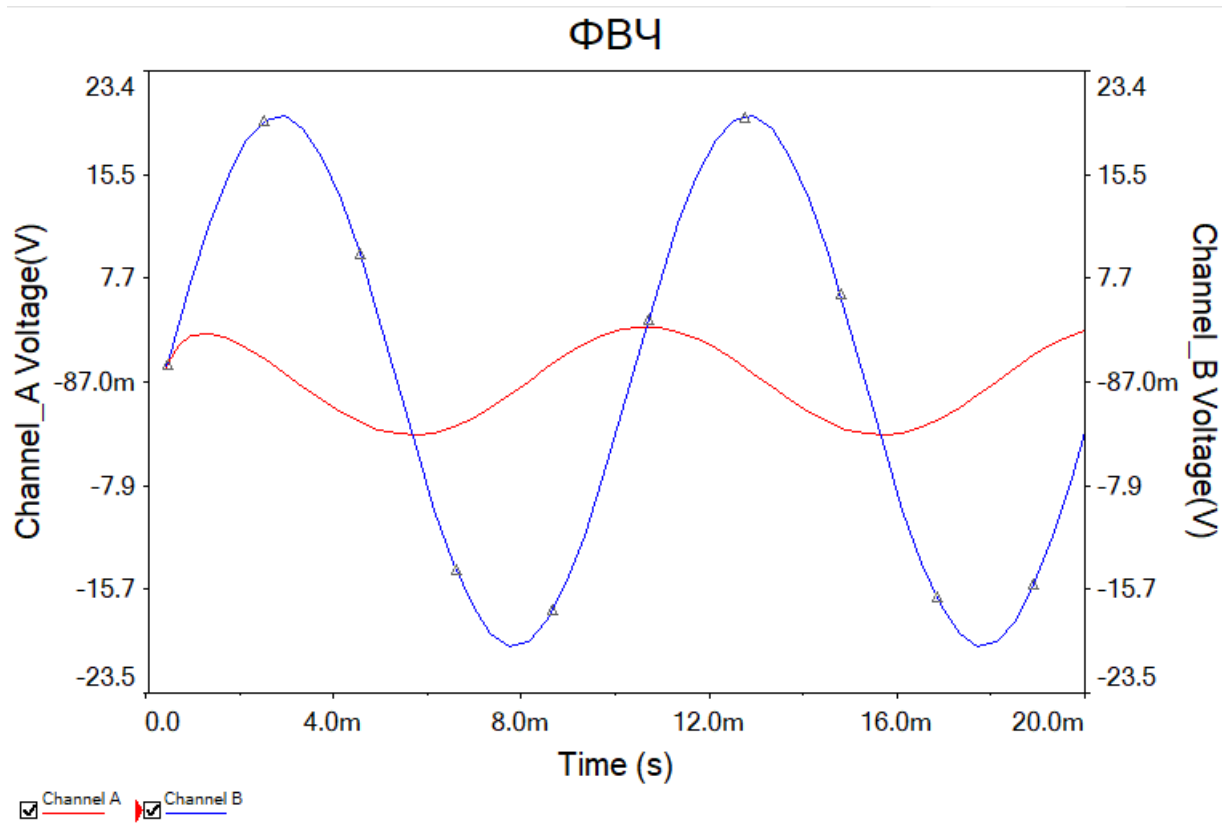


Рисунок 3.2. Метод співставлень(гармонічні коливання)(ФВЧ)

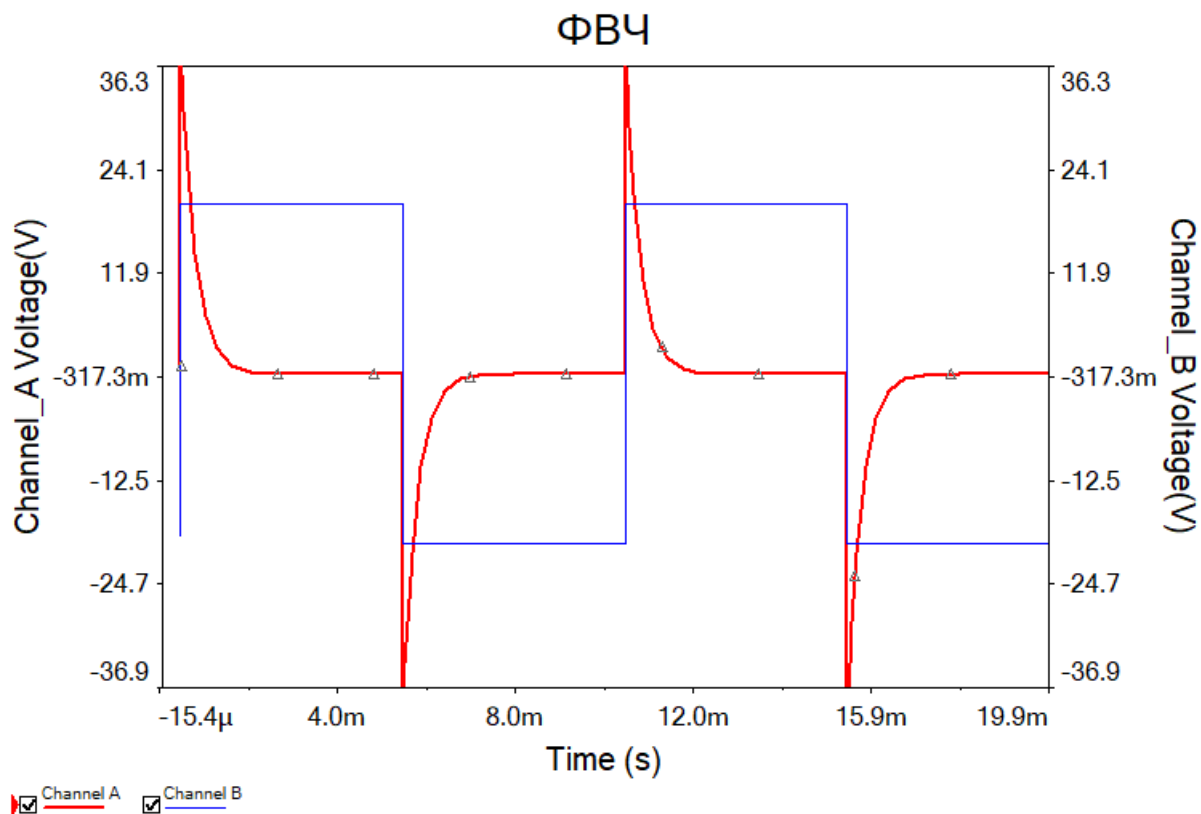


Рисунок 3.3. Метод співставлень(послідовність прямокутних імпульсів)(ФВЧ)

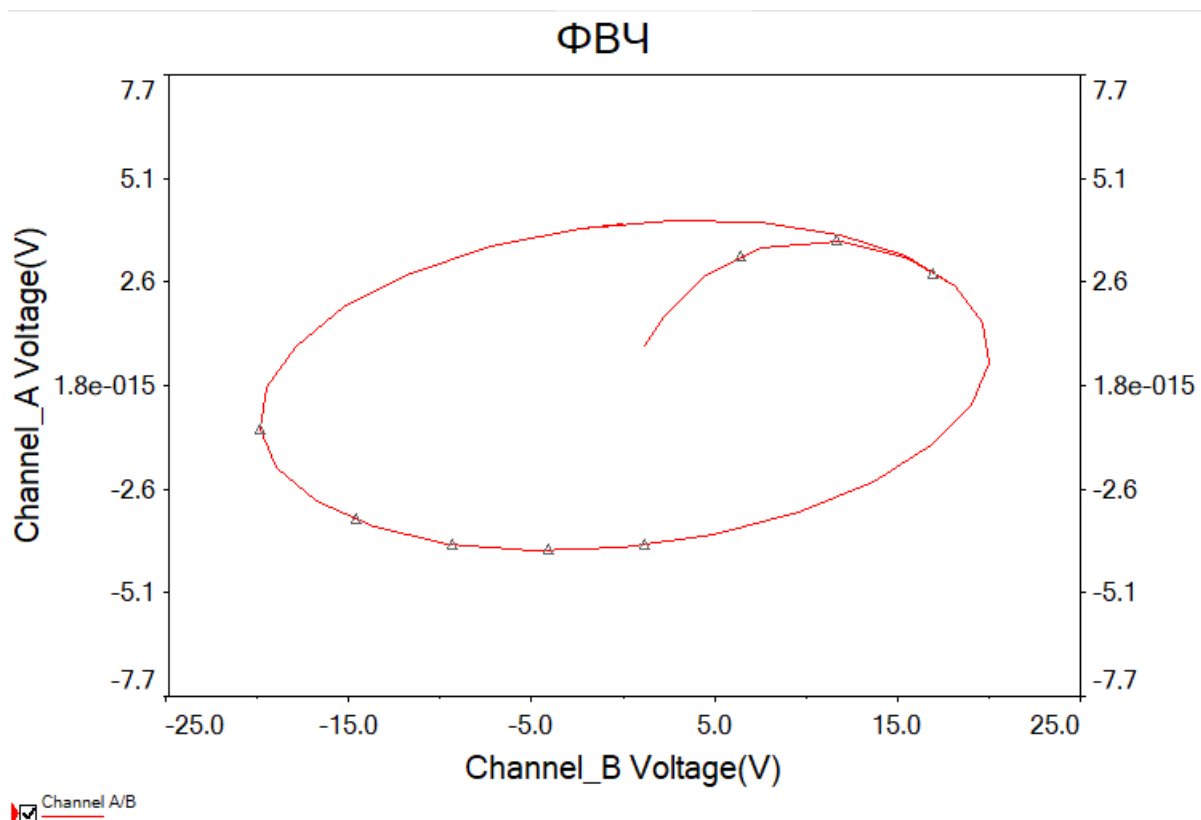


Рисунок 3.4. Метод фігур Лісажу(ФВЧ)

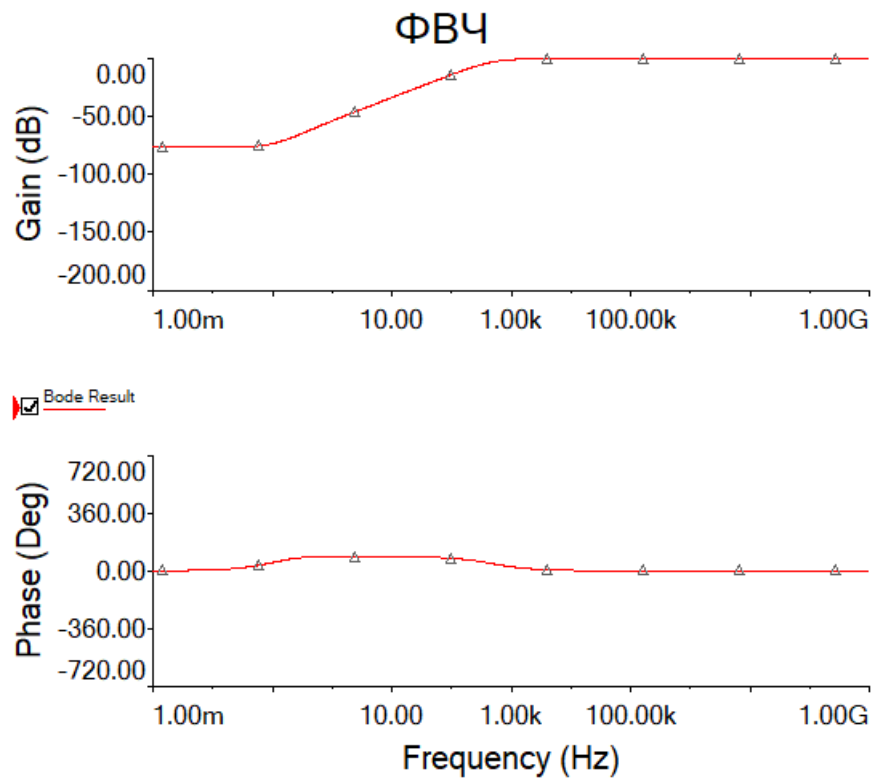


Рисунок 3.5. Діаграми Бode

4. Смуговий фільтр

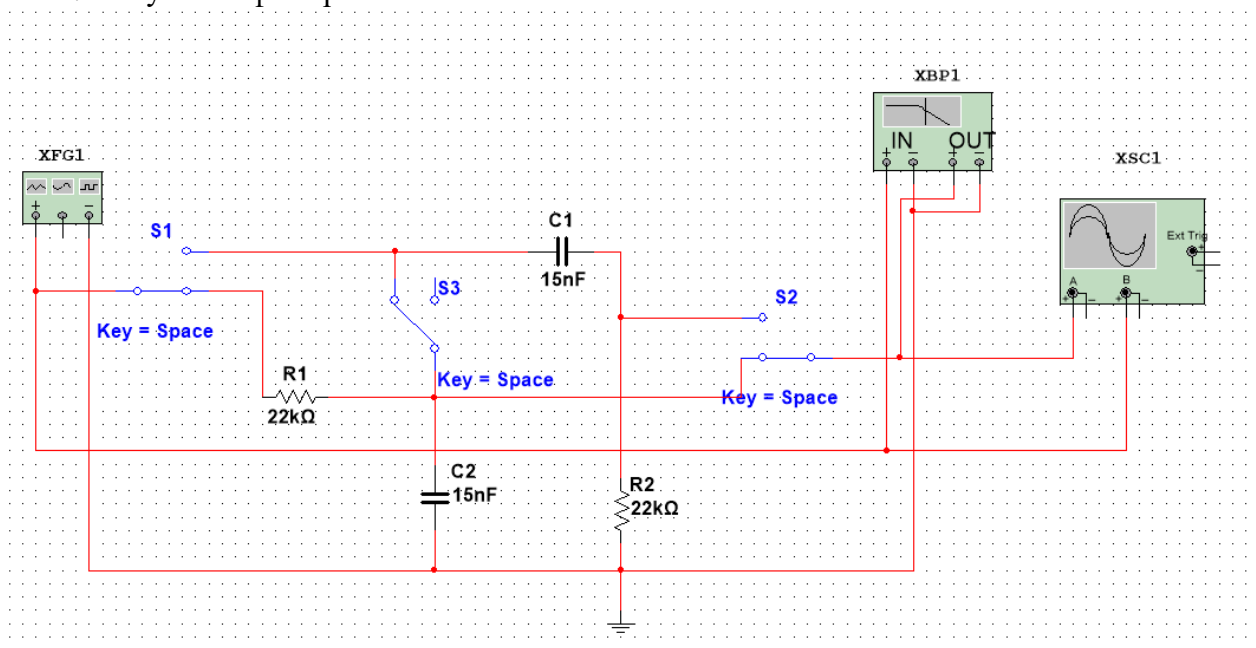


Рисунок 2.1. Схема смугового фільтру

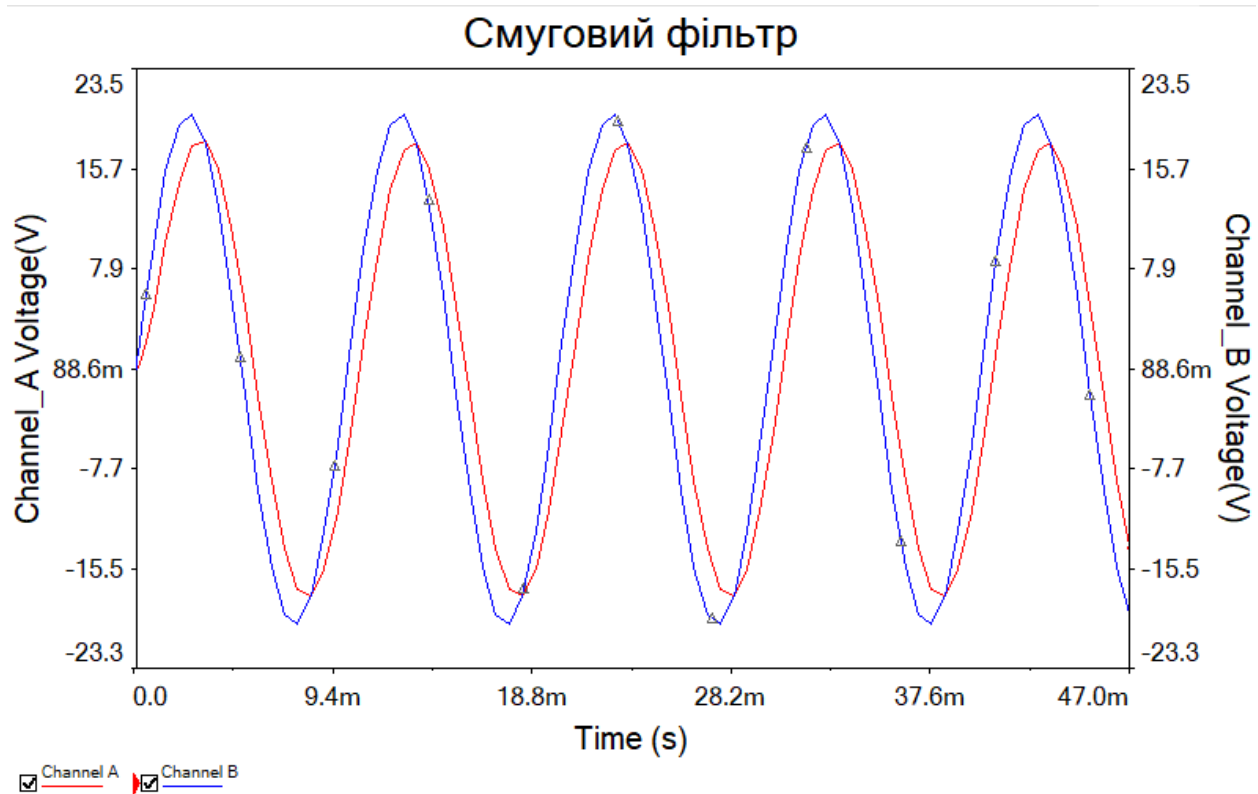


Рисунок 4.2. Метод співставлень (гармонічні коливання) (смуговий фільтр)

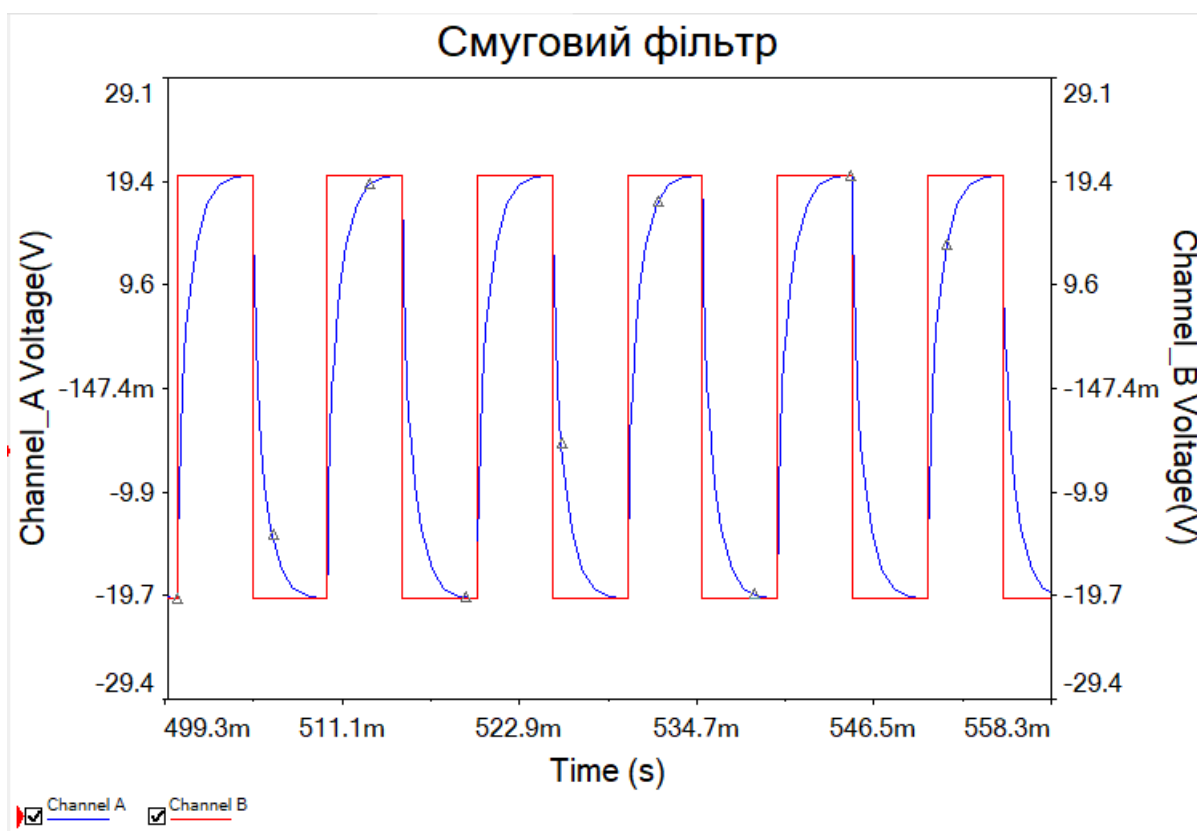


Рисунок 4.3. Метод співставлень (послідовність прямокутних імпульсів) (смуговий фільтр)

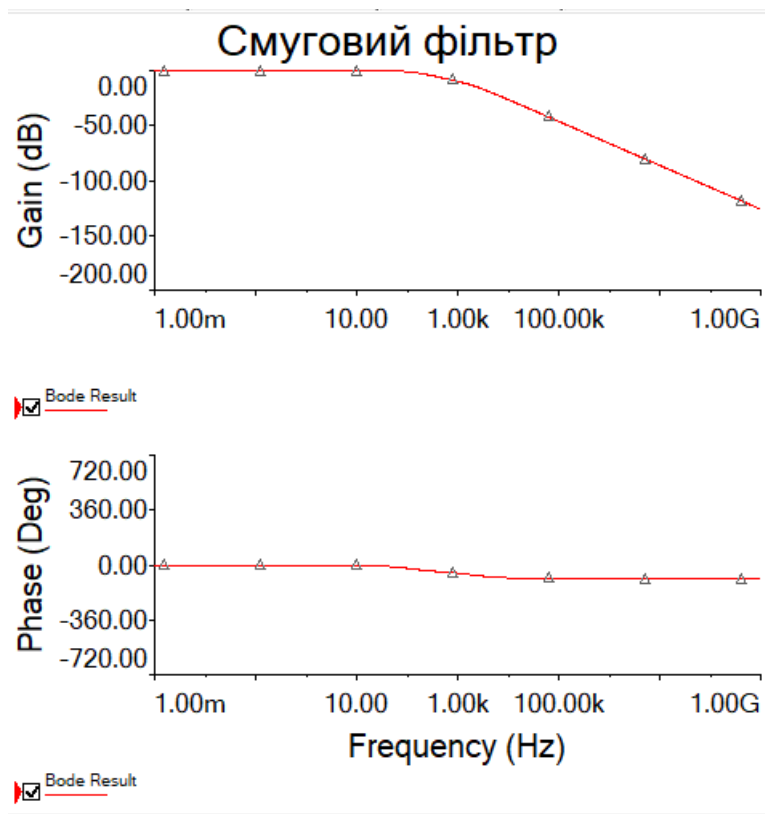


Рисунок 4.4. Діаграми Бode (смуговий фільтр)

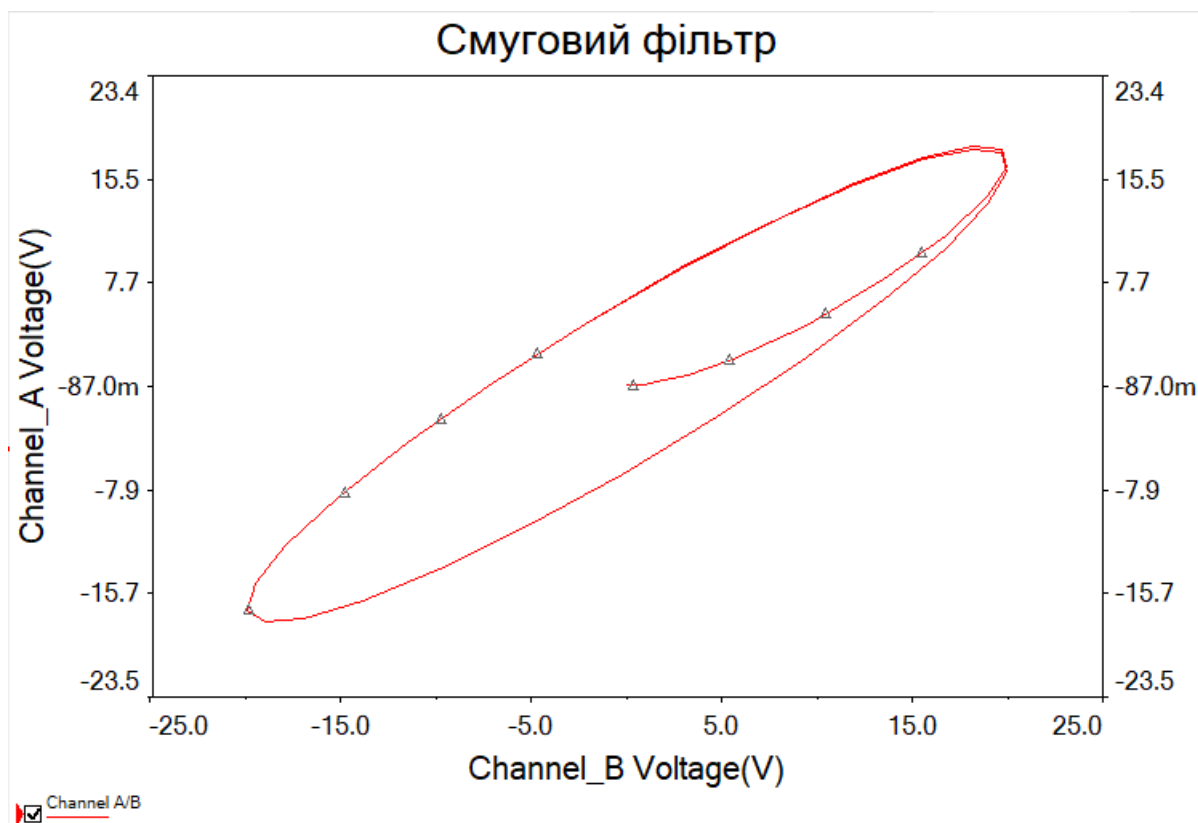


Рисунок 4.5. Метод фігур Лісажу (смуговий фільтр)

6. Загороджувальний фільтр

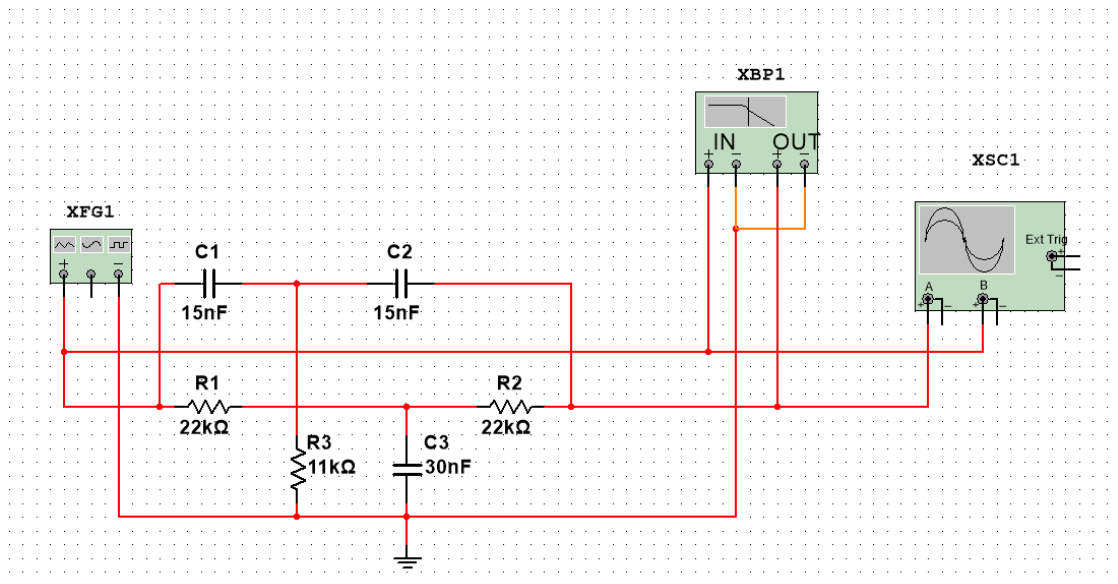


Рисунок 3.1. Схема загороджувального фільтру

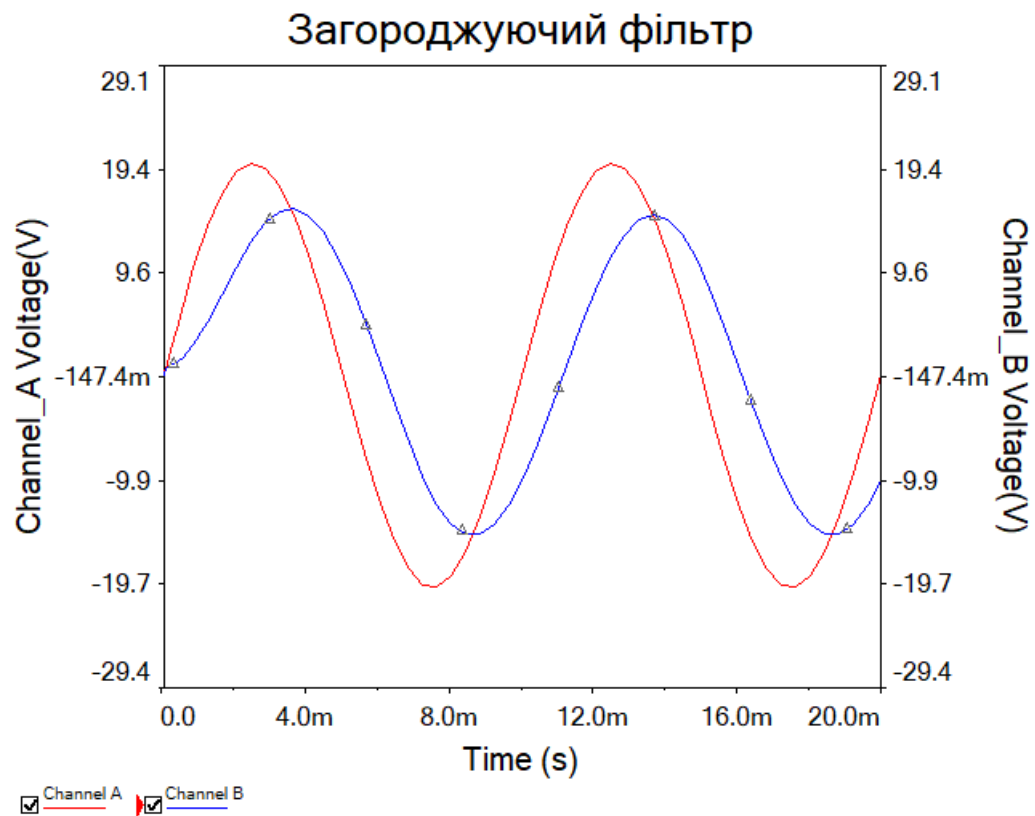


Рисунок 5.2. Метод співставлень (гармонічні коливання) (загороджувальний фільтр)

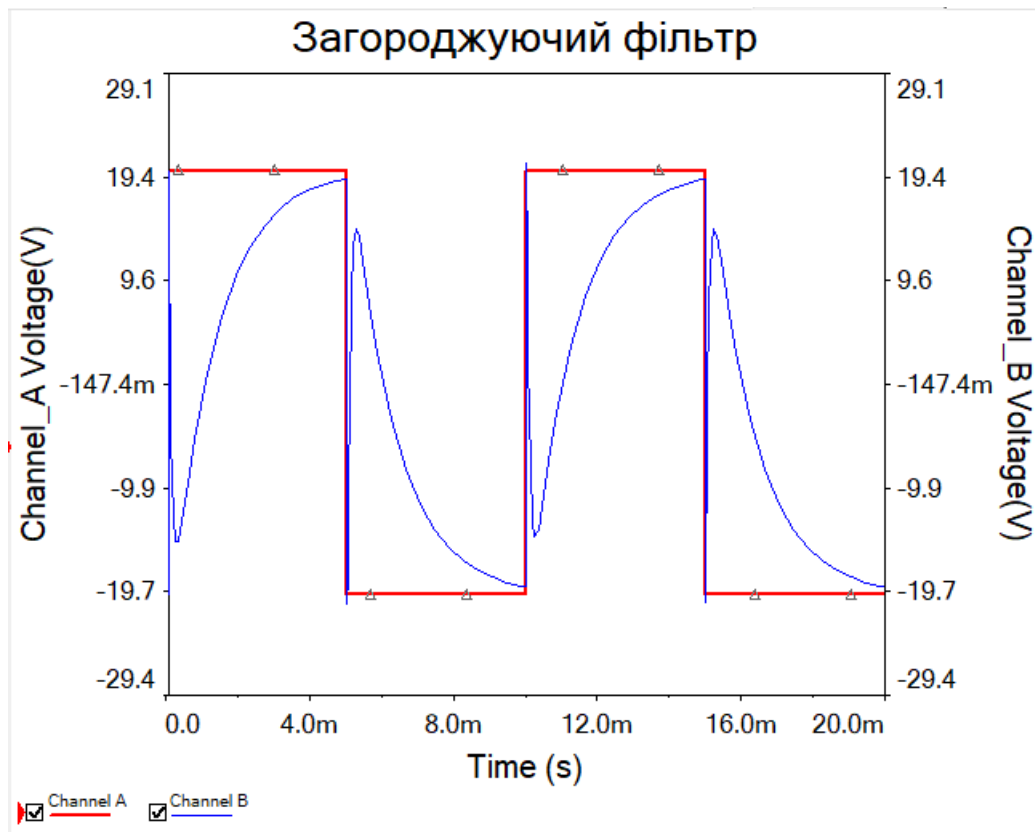


Рисунок 5.3. Метод співставлень(послідовність прямокутних імпульсів)(загороджувальний фільтр)

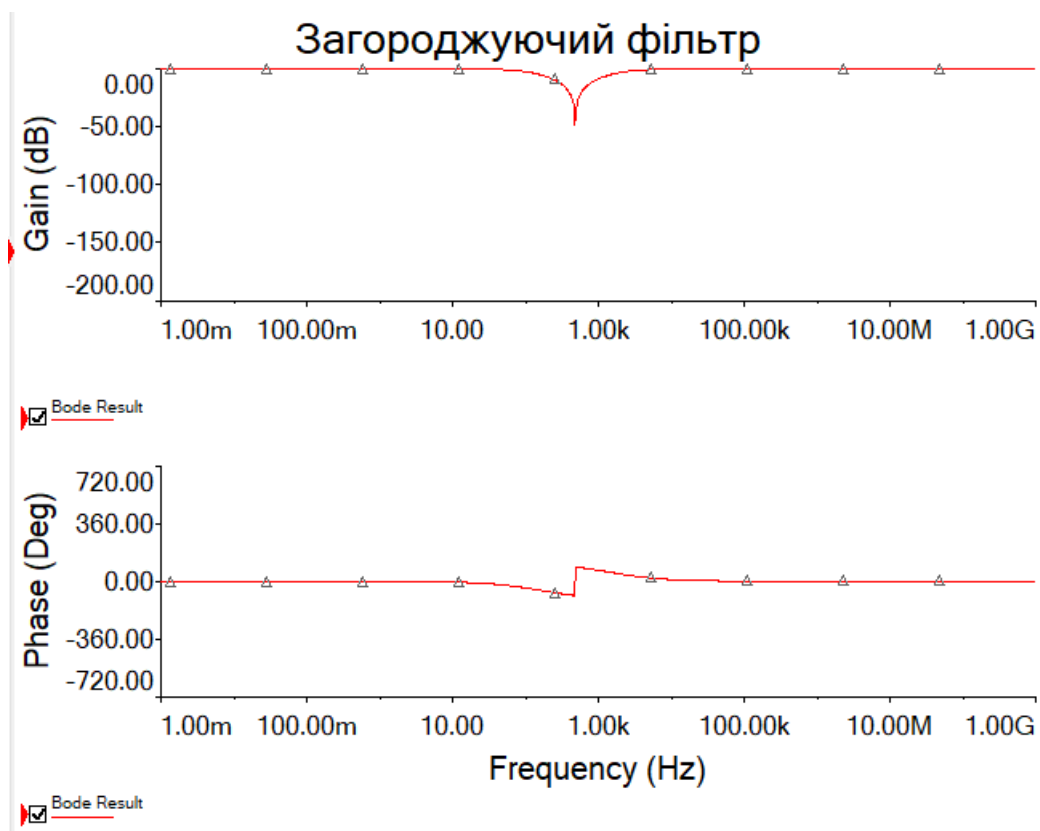


Рисунок 5.4. Діаграми Бодє(загороджувальний фільтр)

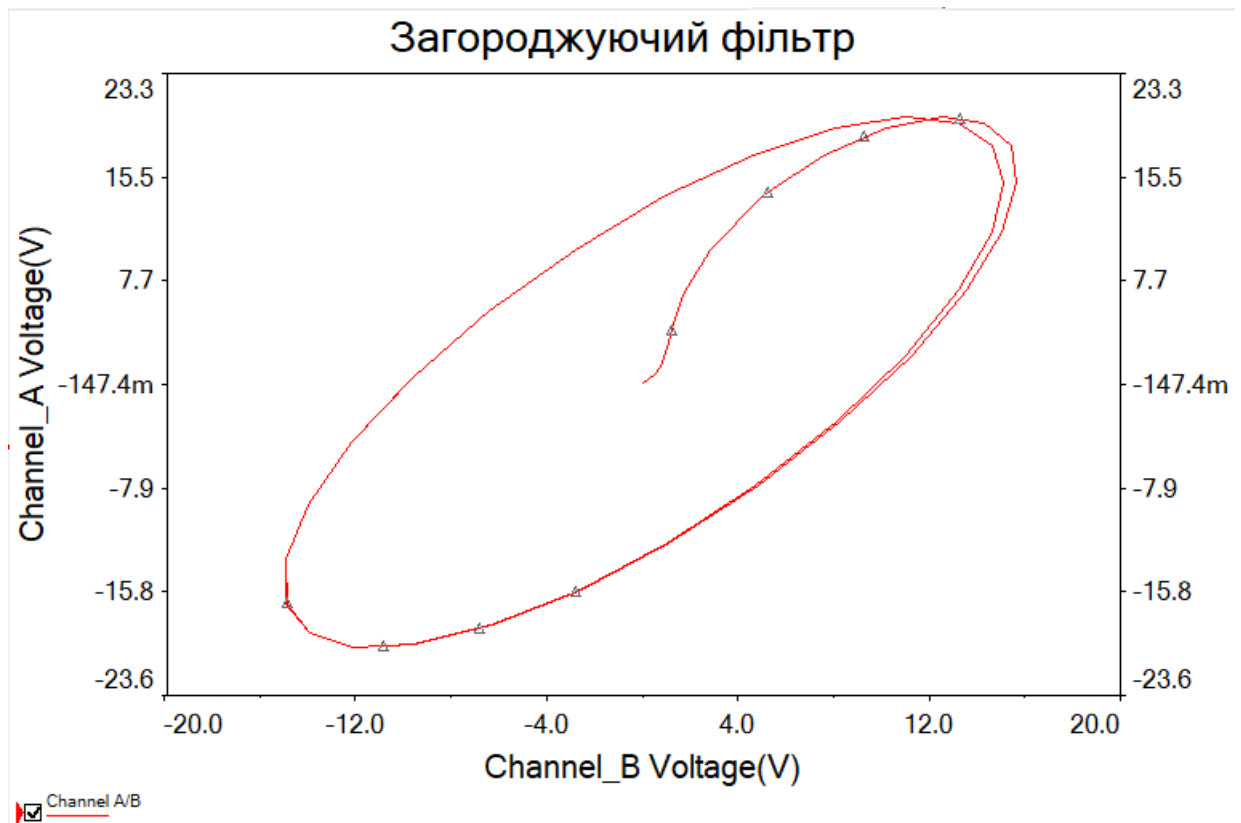


Рисунок 5.5. Метод фігур Лісажу (загороджувальний фільтр)

ВИСНОВКИ

Було проведено моделювання пасивних RC-фільтрів та досліджено зміну параметрів гармонічних сигналів та прямокутних імпульсів при їх проходженні через них, опановано методи вимірювання їх амплітудно-частотних, фазо-частотних характеристик та їх перехідних характеристик. В ході роботи було використано наступні методи:

- 1) Метод співставлення;
- 2) Метод фігур Лісажу (більше інформації про дані методи див. у розділі «Вступ. Теоретичні відомості»);

В ході роботи ми наочно переконались у дії пасивних RC-фільтрів на гармонічні сигнали та прямокутні імпульси, мали змогу оцінити їх В амплітудно-частотні та фазо-частотні характеристики.

ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Що таке чотириполюсник? У чому полягає відмінність лінійного чотириполюсника від нелінійного? Активного від пасивного?

Чотириполюсник — це електричне коло (ділянка електричного кола) з чотирма полюсами, зажимами, клемми або іншими засобами приєднання до нього інших електричних кіл чи ділянок електричних кіл.

Лінійний чотириполюсник — це такий, для якого залежність між струмами, що течуть крізь нього, та напругами на його зажимах є лінійною.

Нелінійний чотириполіусник – це такий, для якого згадані залежності між струмами та напругами при деяких їх величинах перестають бути лінійними, а на виході можуть з'являтися гармоніки частот вхідних сигналів.

Активний чотириполіусник дозволяє збільшувати потужність вихідного сигналу порівняно з потужністю вхідного сигналу за рахунок внутрішніх або зовнішніх джерел енергії.

Пасивний чотириполіусник — це такий чотириполіусник, який не здатний збільшувати потужність вхідного сигналу за рахунок додавання енергії від якогось іншого джерела енергії.

2. Назвіть види стандартних сигналів, суперпозицією яких можна представити будь-який періодичний сигнал.

Будь-який періодичний сигнал можна представити у вигляді тригонометричного ряду Фур'є:

$$S(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

де

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

T — період періодичного сигналу, що розкладається.

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T S(t) \cos n\omega t \cdot dt, b_n = \frac{2}{T} \int_T S(t) \sin n\omega t \cdot dt$$

3. Поясніть відмінність між частотною, імпульсною та перехідною характеристиками чотириполіусника. Як вони пов'язані між собою?

З теоретичної та інформативної точок зору всі три способи опису властивостей чотириполіусника рівноправні і, маючи одну з характеристик, можна однозначно перейти до іншої.

Частотна характеристика $\tilde{K}(\omega)$ є Фур'є-образом імпульсної характеристики $\tilde{g}(t)$ і навпаки:

$$\tilde{g}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{K}(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \tilde{K}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(t) e^{-i\omega t} dt$$

Імпульсна характеристика $\tilde{g}(t)$ є першою похідною від перехідної $\tilde{h}(t)$, а перехідна — інтегралом імпульсної.

$$\tilde{h}(t) = \int_0^t \tilde{g}(t') dt', \tilde{h}(t) = 0 \text{ при } t < 0$$

Застосування тієї чи іншої характеристики зумовлено лише зручністю їх експериментального одержання та використання.

4. Що називається спектром сигналу? Для яких сигналів спектр буде дискретним, а для яких неперервним?

Спектр сигналу — це сукупність значень амплітуд усіх гармонічних складових $|U_{n0}|$ для усіх циклічних частот $n\omega$ або сукупність значень амплітуд усіх гармонічних складових $|U_{0\omega}|$ для усіх циклічних частот ω .

Якщо множина частот гармонічних коливань, на які розкладено сигнал, дискретна, то і спектр дискретний; якщо множина частот неперервна, то і спектр неперервний, тобто дискретний (при $S(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t + \Phi_n)$) або неперервний (при $S(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} F(\omega) \cos(\omega t + \Phi(\omega)) d\omega$)

5. Які пасивні чотириполюсники називаються фільтрами електричних сигналів? Що таке АЧХ і ФЧХ фільтрів?

В схемотехніці пасивні **лінійні** чотириполюсники, призначені для виділення певних спектральних складових електричних сигналів, називають **фільтрами електричних сигналів**. а

Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) — залежність відношення модулів амплітуд вихідного і вхідного гармонічних сигналів від їх частоти, яка є не чим іншим як залежністю модуля коефіцієнта передачі від частоти ω . ϕ

Фазо-частотна характеристика (ФЧХ) $\Phi(\omega)$ — залежність аргумента комплексного коефіцієнта передачі від частоти, тобто різниці фаз між вихідним і вхідним гармонічними сигналами на частоті ω .

7. Виведіть формули для АЧХ і ФЧХ фільтрів нижніх частот, верхніх частот та смугового фільтра (формули (11)-(13)).

1) ФНЧ

Запишемо відношення напруги на вході та виході:

$$K_{RC} = \frac{U_a}{U_e} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{T^2\omega^2 + 1} - j \cdot \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1},$$

Модуль коефіцієнта передачі:

$$|K_{RC}| = \sqrt{\frac{1}{\omega^2/\omega_0^2 + 1}}, \text{ де } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Розглянувши ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\operatorname{Im} \left(\frac{1}{1 + j\omega RC} \right)}{\operatorname{Re} \left(\frac{1}{1 + j\omega RC} \right)} \right) = \tan^{-1}(-\omega RC)$$

Повністю аналогічно:

2) ФВЧ

АЧХ.

Співвідношення напруг на виході та вході:

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{i\omega RC}{1+i\omega RC}$$

$$|K(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

ФЧХ.

$$\varphi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

І так само:

3)Смуговий фільтр

АЧХ.

Співвідношення напруг на виході та вході:

$$|K(\omega)| = \left|\frac{U_{out}}{U_{in}}\right| = \frac{1}{\sqrt{9+\left(\frac{1-(\omega RC)^2}{3\omega RC}\right)^2}}$$

ФЧХ.

$$\varphi(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{1 - (\omega RC)^2}{3\omega RC}\right)$$


8. Яким чином при одночасному спостереженні на екрані двоканального осцилографа осцилограм вхідного і вихідного сигналів деякого фільтра можна визначити його тип (фільтр НЧ чи ВЧ)?

На виході відповідного фільтра синусоїда напруги зміщена вправо, якщо це фільтр низьких частот, для верхніх - навпаки.

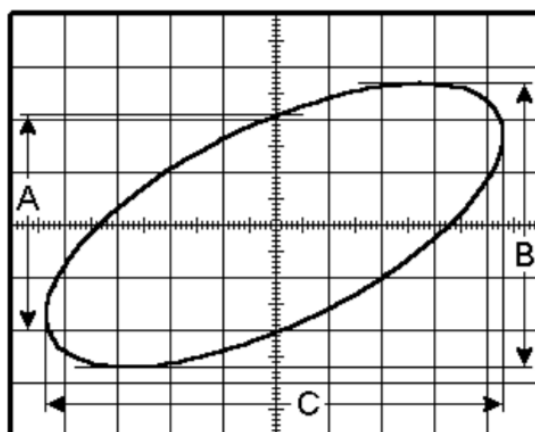9. Яким чином за допомогою методу фігур Лісажу можна виміряти АЧХ і ФЧХ фільтрів?

Якщо в режимі Х-У на канал І осцилографа (відповідає відхиленню вздовж осі Х) подати вхідний гармонічний сигнал певної частоти $U_{вх}(t)$, а на канал ІІ (відповідає відхиленню вздовж осі У) сигнал з виходу фільтра $U_{вих}(t)$, то на

екрані осцилографа отримаємо еліпс, за допомогою якого можна визначити коефіцієнт передачі K і зсув фаз Φ для певної частоти гармонічного сигналу.



$$K = \frac{B}{C}$$

$$\Phi = \arcsin\left(\frac{A}{B}\right)$$

9-10. Поясніть форму вихідних сигналів фільтрів нижніх і верхніх частот при подачі на їх вхід сигналу у вигляді послідовності прямокутних імпульсів.

Якщо на такий же одноланковий фільтр подати сходиноподібну напругу, то напруга на виході, яка дорівнює різниці потенціалів U_c між обкладками конденсатора C , буде змінюватися відповідно до рівняння, що пов'язує швидкість зміни напруги на конденсаторі з величиною зарядного струму I .

$$U_c = U_{\text{вх}} \left(1 - e^{-t/RC}\right).$$

Рівняння описує перехідну характеристику фільтра нижніх частот. Добуток $\tau_{RC} = RC$ називають сталою часу цього електричного кола. Якщо вимірювати R в омах, а C – в фарадах, то добуток RC буде вимірюватися в секундах.

Якщо через час $t \gg \tau_{RC}$ вимкнути вхідну напругу, тобто $U_{\text{вх}} = 0$, то вихідна напруга буде змінюватись за законом:

$U_c = U_{\text{вх}} \cdot e^{-t/RC}$. Спробуємо якісно розглянути фізичні явища, що відбуваються в колі. Коли ключ під'єднує схему до джерела напруги $U_{\text{вх}}$, конденсатор C заряджається через опір R . Коли ключ розімкнено ($U_{\text{вх}} = 0$), конденсатор розряджується – напруга на ньому експоненційно спадає з часом. За час, що дорівнює τ_{RC} , напруга на конденсаторі зменшується в $e \approx 2,71$ разів. Існує одне корисне правило: за час, що дорівнює п'яти сталим часу τ_{RC} , конденсатор заряджається або розряджується на 99%. Очевидно, що для заданого τ_{RC} форма вихідної напруги буде залежати від швидкості перемикачів ключа.

При $(t - t') \ll \tau_{RC}$ вихідна напруга буде пропорційна інтегралу від вхідної. Тому розглянуте коло іноді називають інтегрувальною ланкою. Справді, якщо розглянути початкову ділянку зміни вихідної напруги, тобто в околі $t = 0$, то виявимо функцію, дуже близьку до лінійної. Наведена умова інтегрування також означає, що швидкість зміни вхідного сигналу набагато більша за швидкість заряджання конденсатора. З АЧХ видно, що область частот вхідного сигналу повинна бути більшою за частоту зрізу, тобто розташовуватися в області похилої ділянки діаграми Боде.

Фільтр верхніх частот відрізняється лише тим, що вихідна напруга знімається не з конденсатора, а з резистора. Так що значення цієї напруги буде прямо пропорційне струмові заряду конденсатора. При миттєвому стрибку постійної напруги на вході ($t = 0$) вихідна напруга стане рівною вхідній, оскільки реактивний опір конденсатора для таких високочастотних гармонік близький до нуля (або, іншими словами, заряд конденсатора в початковий момент часу рівний нулю: його заряджання відбувається за експоненціальним законом зі сталою часу $\tau_{RC} = RC$). Таким чином, вихідна напруга пропорційна швидкості зміни вхідного сигналу. Таке коло одержало назву диференціювальної ланки. Розглянута умова, за якої швидкість зміни вхідного сигналу суттєво менша за швидкість заряджання конденсатора, також відповідає похилій ділянці амплітудно- частотної характеристики, але протилежного знаку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк,
2. Ю.О.Мягченко, В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.
3. Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян “Вивчення радіоелектронних схем методом комп’ютерного моделювання” : Методичне видання. – К.: 2006.- с.
4. https://kpfu.ru/staff_files/F1700343876/SPEKTRY_02.01.15.pdf