МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

3ВІТ Лабораторна робота №2 «Дослідження ВАХ діодів»

Гетманцев Олександр,

група 5-А

Мета роботи: дослідити вихідні характеристики транзисторів різних типів.

Теоретичні відомості

Ця лабораторна робота присвячена вивченню вольт-амперних характеристик *транзисторів* — керованих нелінійних елементів, на основі яких можна створювати підсилювачі електричних сигналів.

Біполярний транзистор — це напівпровідниковий прилад з двома *p-n*— переходами, що взаємодіють між собою, та трьома виводами, підсилювальні властивості якого зумовлені явищами інжекції (введення) та екстракції (вилучення) *неосновних* носіїв заряду.

Вихідна вольт-амперна характеристика (ВАХ) біполярного транзистора — це залежність сили струму колектора *Ік* від напруги між колектором та емітером *Ике* при певному значенні струму бази *Іб* (або напруги між базою та емітером *Ибе*) в схемі зі спільним емітером.

Польовий (уніполярний) транзистор — це напівпровідниковий прилад, підсилювальні властивості якого зумовлені струмом *основних* носіїв, що течуть по провідному каналу, провідність якого керується зовнішнім електричним полем.

Польовий транзистор з керувальним електродом — це польовий транзистор, керування струмом основних носіїв у якому здійснюється за допомогою p-n переходу, зміщеного у зворотному напрямі.

Вихідна вольт-амперна характеристика (ВАХ) польового транзистора — це залежність сили струму стоку *Іс* від напруги між стоком та витоком *Ucв* при певному значенні напруги між затвором та витоком *Uзв*.

Практична частина

1. Біполярний транзистор.



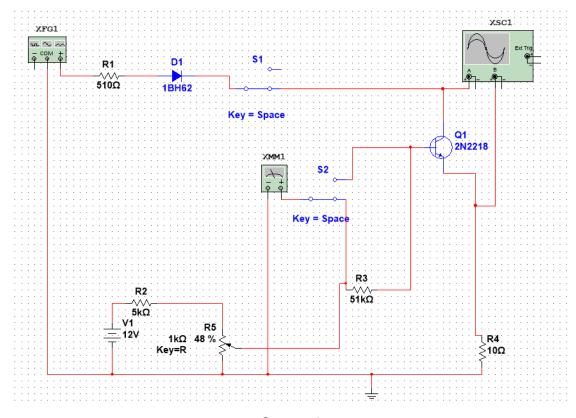


Схема 1

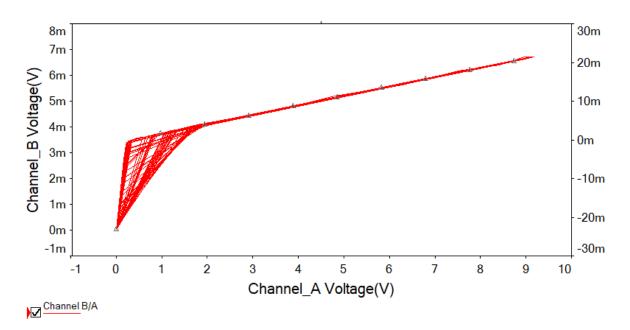


ВАХ біполярного транзистора

2. Польовий транзистор.

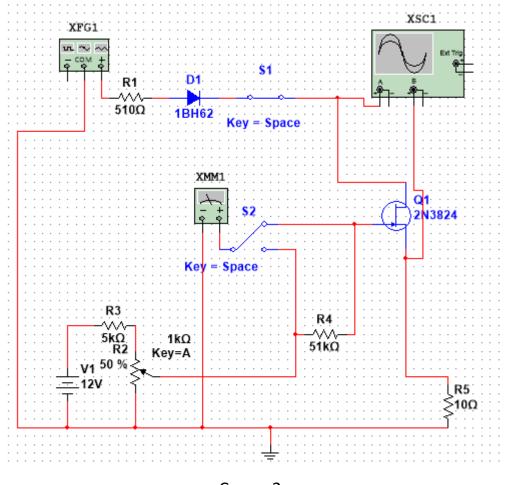



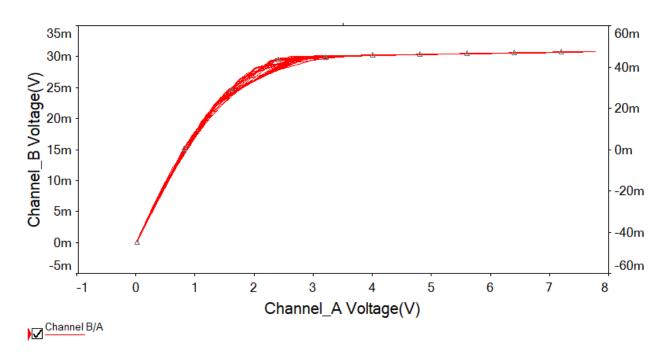

ВАХ польового транзистора

Висновок

Виконуючи дану лабораторну роботу ми дослідили вихідні характеристики транзисторів різних типів. Ми одержали зображення ВАХ транзисторів на екрані двоканального осцилографа у режимі характериографа.