МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

3BIT

до лабораторної роботи №3:

Рубаненко М.Ф.

Теоретична частина

Напівпровідниковий діод (англ. semiconductor diode) – це напівпровідниковий прилад з одним p-n-переходом і двома виводами.

p-n-перехід (англ. p-n junction) – перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша – провідність p-типу.

Вольт-амперна характеристика (BAX) діода (англ. current-voltage characteristic) – це залежність сили струму Ід через p-n-перехід діода від

величини і полярності прикладеної до діода напруги Uд.

Характериограф – електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму Ід від напруги Uд.



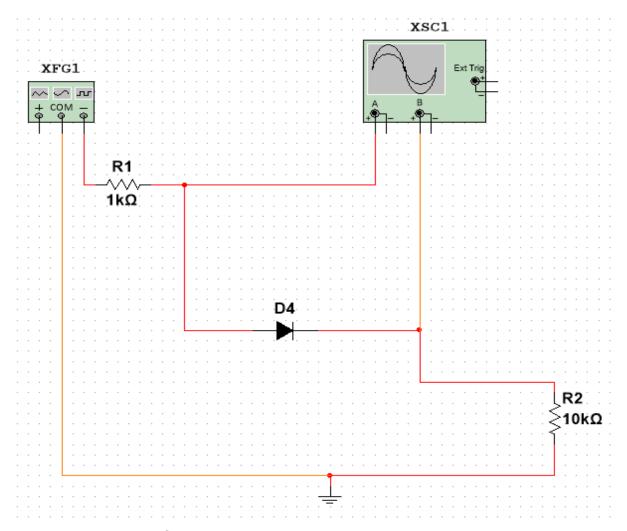


Схема із випрямлювальним діодом

DIODE

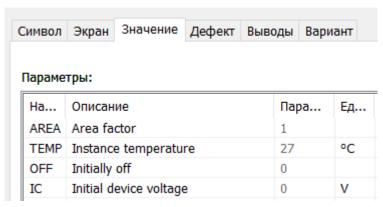

Параметри діода

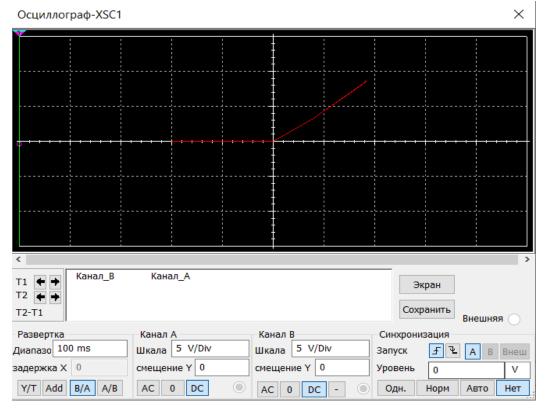

ВАХ діоду



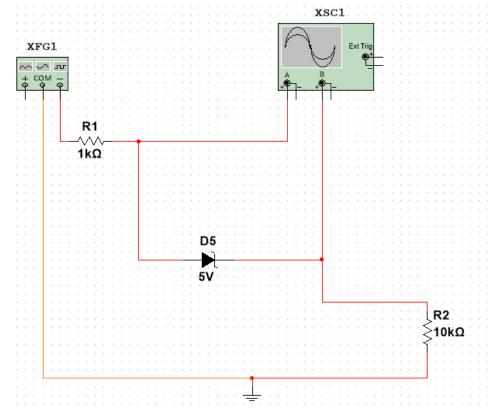


Схема із стабілітроном

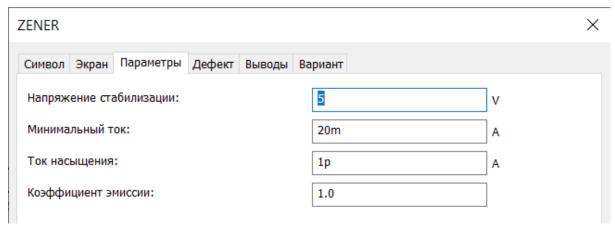

Параметри стабілітрону

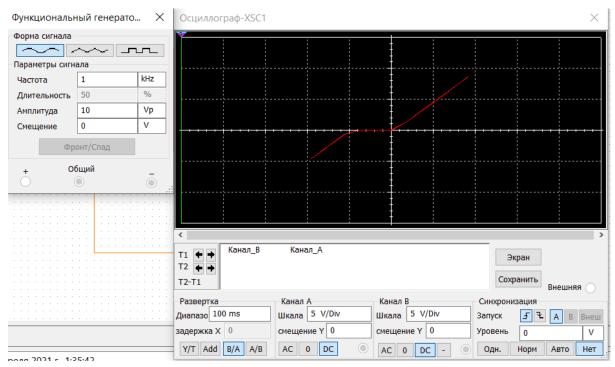

ВАХ стабілітрону



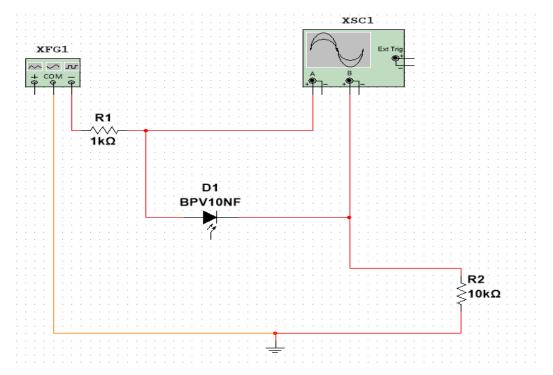


Схема із фотодіодом

PHOTODIODE

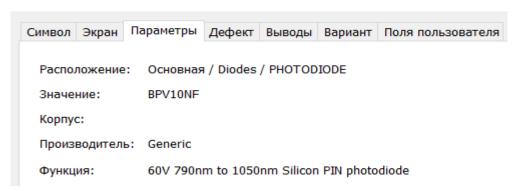

Параметри фотодіода

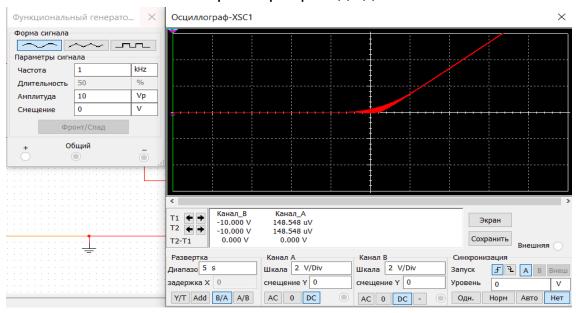

ВАХ фотодіода



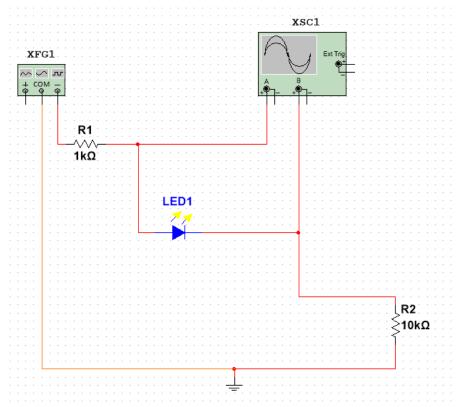


Схема із світлодіодом

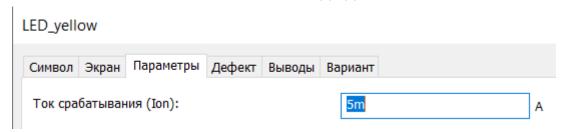

Параметри світлодіода

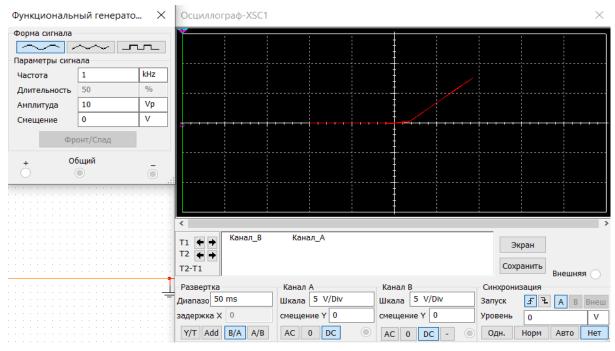

ВАХ світлодіода

Висновок:

За допомогою даної лабораторної роботи вдалось дослідити ВАХ діодів в програмі multisim. При дослідження використовувалось спільна схема і три типи напівпровідникових діодів: випрямлювальний, стабілізатор та світлодіод.