МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філінюк В. С.

3BIT

до лабораторної роботи

Застосування методу аналізу Фур'є для дослідження моделей радіоелектронних схем

Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021

УДК 053.08 (002.21)

ББК 73Ц

I-72

Укладач: Філінюк В. С.

I-72 Звіт. Застосування методу аналізу Фур'є для дослідження моделей радіоелектронних схем./ укл. Філінюк В. С.

КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – 16 с. (Укр. мов.)

У звіті наведено хід математичного моделювання лабораторної роботи та подальшу обробку результатів. Моделювання виконано у програмі LTspice

УДК 053.08 (002.21)

ББК 73Ц

©Київський Національний

Університет імені Тараса Шевченка,

Реферат

Звіт про моделювання методу аналізу Фур'є для дослідження моделей радіоелектронних схем: 13 с.

Mema poботи — навчитися аналізувати сигнал за допомогою методу аналіза Фур'є

Об'єкт дослідження — вхідний сигнал у вигляді прямокутних імпульсів **Предмет дослідження** — теоретичні основи, принципи роботи, фізичний зміст і застосування методу аналіза Фур'є

Методи дослідження:

1) *Метод співставлення*, тобто одночасного спостереження вхідного та вихідного сигналів на екрані двоканального осцилографа із наступним вимірюванням і порівнянням їх параметрів


Зміст

георетичні відомості		
	Імпульсні сигнали	5
	Застосування методу Фур'є	5
Виконання роботи		
	Схема №1	6
	Схема №2	7
	Схема №3	9
Висновки		15

Джерела......15

Теоретичні відомості

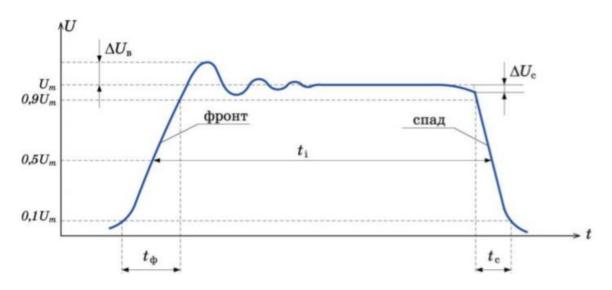Імпульсні сигнали. Окрім синусоїдальних сигналів на практиці нерідко використовують імпульсні сигнали та їхні послідовності як базові. На рисунку наведено типовий поодинокий імпульс та наведені якого часові й амплітудні параметри.



До *амплітудних параметрів* належать:


- ullet Амплітуда імпульсу U_m
- ullet Викид на фронті імпульсу ${\it \Delta} U_B$
- ullet Спад вершини U_C

До **часових параметрів** належать:

- ullet Тривалість фронту t_ϕ
- ullet Тривалість спаду $t_{\mathcal{C}}$
- ullet Тривалість імпульсу t_i

Самі імпульси бувають **однополярними** (позитивними або негативними) та **різнополярними**. Для отримання імпульсних послідовностей різної форми, частоти та амплітуди застосовують спеціальні **генератори**. Імпульсні послідовності характеризуються наявністю пауз між поодинокими імпульсами. Як пауза тривалістю t_p приймається нульовий рівень напруги чи струму, або такий рівень, який прирівнюється до нульового.

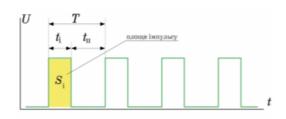
Застосування аналізу Фур'є. Якщо тривалість імпульсів і пауз між ними в послідовності не змінюється, то говорять про періодичну послідовність, яка характеризується періодом $T=t_i+t_p$, коефіцієнтом заповнення $S=\frac{t_i}{T}$ та шпаруватістю $Q=\frac{T}{t_i}$.



Важливим параметром імпульсної послідовності є середнє значення напруги:

$$\widetilde{U} = \int_{0}^{t_i} U(t) dt = \frac{S_i}{T} = \frac{U_m}{Q}.$$

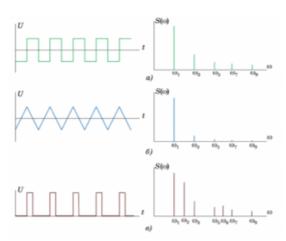Графічні зображення спектрів послідовностей деяких імпульсних сигналів наведені на рисунку. Довжини вертикальних відрізків дорівнюють амплітудам відповідних гармонік. Ці відрізки



називають *спектральними лініями*, а сам спектр — *лінійчатим*.

У загальному випадку спектр сигналу нескінченний, оскільки амплітуди гармонік зі збільшенням номера зменшуються. Починаючи з деякої гармоніки високочастотними коливаннями нехтують, обмежуючи спектр сигналу.


Величина інтервалу частот, у якому розміщується обмежений спектр, називають *шириною спектру*. Обмеження спектру проводять виходячи з припустимого спотворення сигналу так, щоб не втратити інформацію, яка міститься в ньому. На рисунку показане формування прямокутних імпульсів з гармонік.

Використання для гармонічного аналізу складних періодичних коливань ряду Фур'є в комбінації з принципом суперпозиції є ефективним засобом для вивчення впливу лінійних кіл на проходження сигналів. Однак необхідно зазначити, що визначення сигналу на виході кола за сумою гармонік із заданими амплітудами та фазами є непростою задачею, особливо якщо не забезпечується швидка розбіжність ряду Фур'є, який представляє вхідний сигнал. Найбільш поширені в радіотехніці сигнали не відповідають цій умові, тому для задовільного відтворення форми сигналів зазвичай необхідно підсумувати велику кількість гармонік.


Виконання роботи

Схема №1

Наша схема:

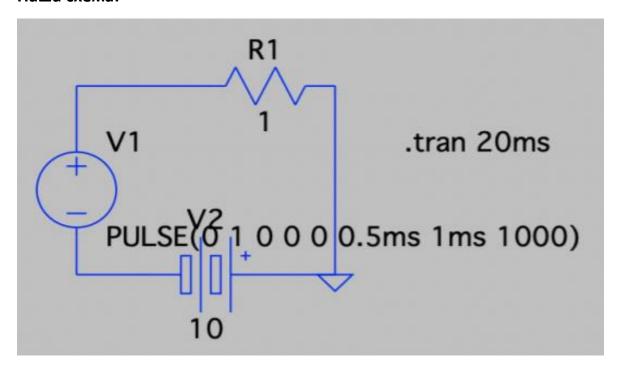

Отриманий сигнал:

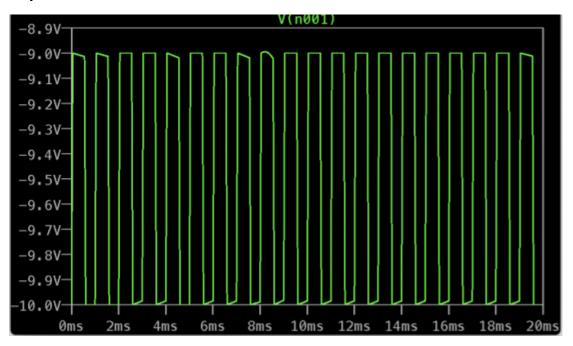

Фур'є-спектрограма:



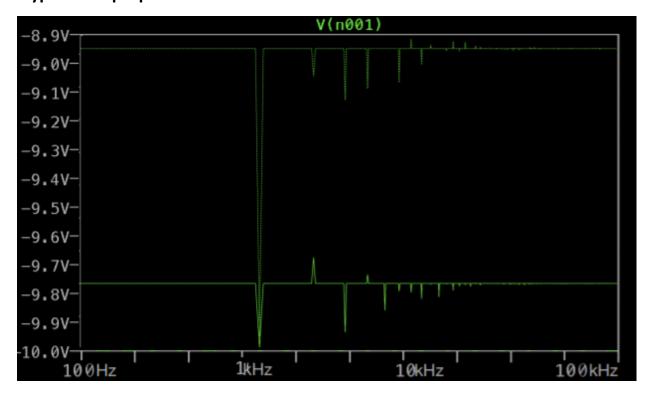


Схема №2:

Наша схема:

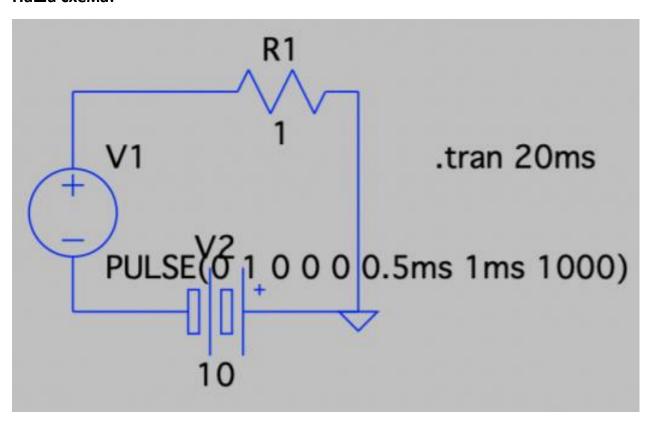

Отриманий сигнал:

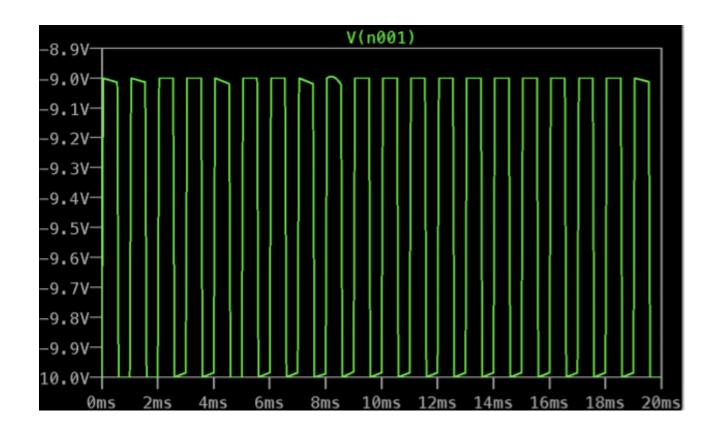

Фурь'є-спектрограма:



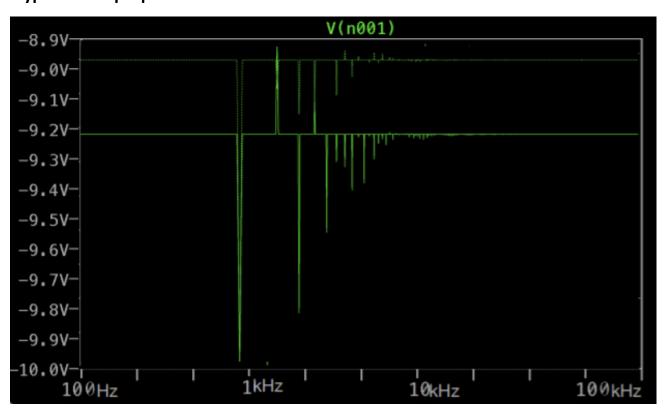


Схема № 3:


Наша схема:

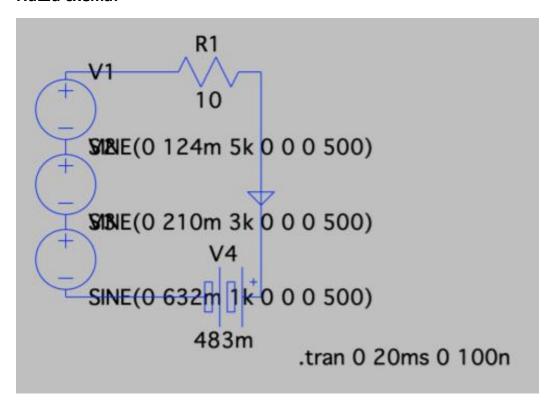

Отриманий сигнал:

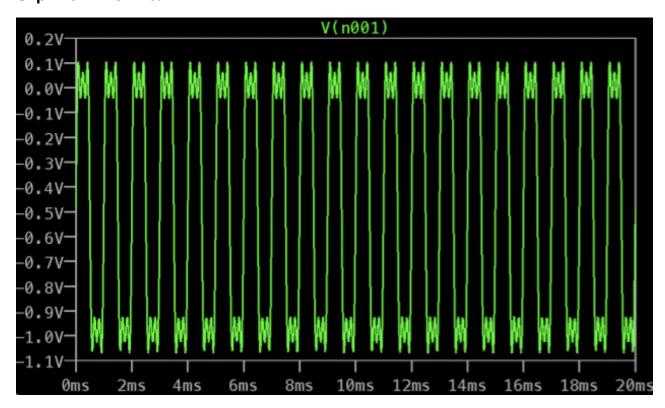

Фур'є-спектрограма:

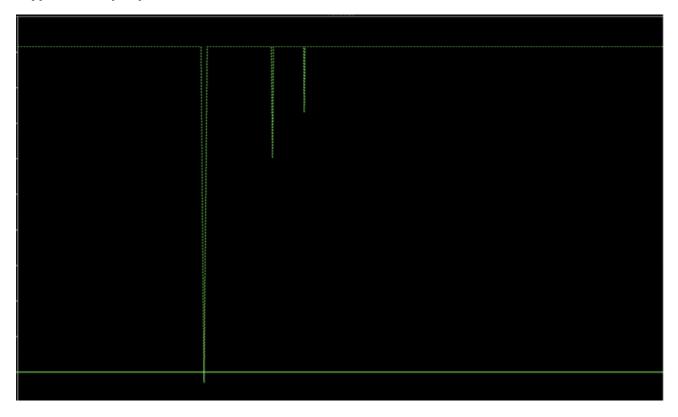

Висновки

В цій роботі ми дослідили різні типи прямокутних сигналів та їх комбінації, проаналізували отримані графіки за допомогою методу Фур'є, та робили синтезований сигнал, знаючи його Фур'є-перетворення. Ми дослідили дві схеми з генератором прямокутних сигналів, різниця між якими полягала в тому, що друга схема зміщувала АЧХ з першої на 5090 униз. Звідти ми побачили, що для генерації прямокутних сигналів, взагалі кажучи, потрібна нескінченно велика кількість гармонік. Далі ми провели обернену операцію — синтезували сигнал, скориставшись сумою декількох гармонік. Для цього склали схему із послідовно включених джерел гармонічних сигналів, амплітуди яких вибирали відповідно до тих, які ми попередньо визначили та джерело певної постійної напруги (для гармоніки із нульовою частотою). Так для синтезу сигнала, який аналізували на схемі №1, склали схему, яка наведена на схемі №3. Для синтезу сигнала в даному випадку використали чотири гармоніки (три гармоніки з частотами І кГц, 3 кГц, 5 кГц та постійна складова). У цьому можна ще раз переконатись, поглянувши на спектрограму схеми №3. Результат синтезу чотирьох гармонік наведено на рис. 8. Очевидно, що чим більше гармонік ми беремо, тим подібніший до початкового в нас виходить сигнал.

Джерела

- Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету. Слободянюк О.В.
- Вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання. Ю. О. Мягченко